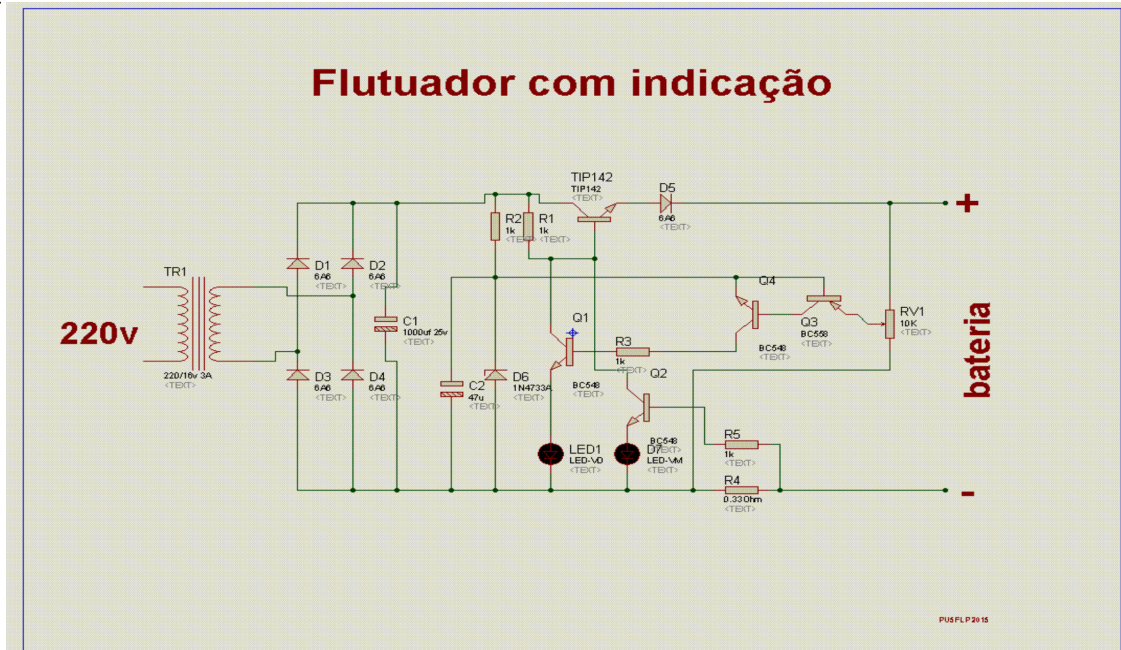


Flutuador com indicação

Esquema:



Placa:

Componentes utilizados:

D1,D2,D3,D4,D5= 6A6

D6=1N4733A

Q1,Q2,Q4=BC547 OU BC548

Q3=BC557 OU BC558

C1= 1000UF X 25 OU 35V

C2= 47UF X16V

VR1= TRIMPOT 10K

R1,R2,R3,R4=1K


R5= 0.33 ou 0.22 ohms x3w

led1= led verde

led2= led vermelho

trafo secundário= 16v x 3A

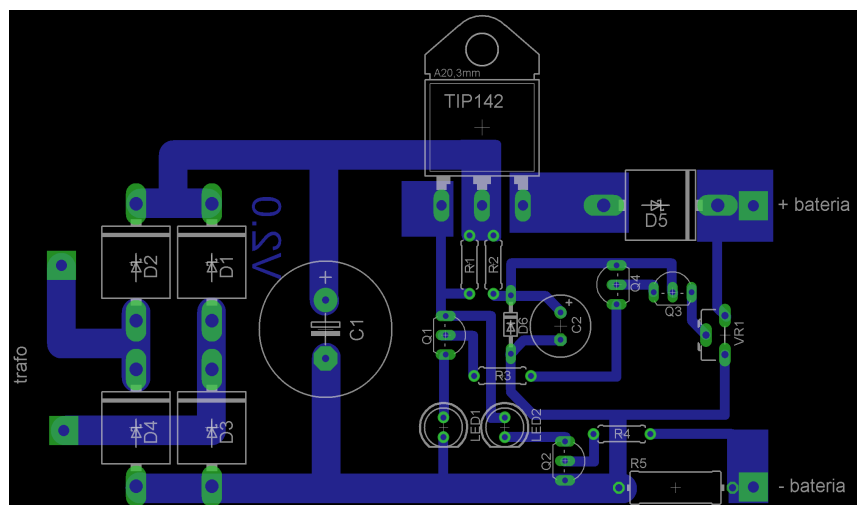Obs. TIP 142 montado em dissipador de calor.



Na próxima pagina temos a imagem da placa em tamanho real .

